Informe básico – Simulación de arranque de motor trifásico en CADe_SIMU

Desarrollo

Materiales utilizados

- Fuente trifásica de 380V
- Llave o interruptor
- Contactor
- Pulsador de arranque
- Motor trifásico
- Cableado de conexión

Primero se colocó la alimentación trifásica con las líneas L1, L2 y L3.

Después se agregó una llave general para controlar el paso de corriente.

Luego se conectó un contactor entre la alimentación y el motor trifásico. El motor fue conectado a las salidas del contactor en U1, V1 y W1.

En la parte de mando se agregó un pulsador de arranque normalmente abierto. Este pulsador se conectó a la bobina del contactor (A1 y A2).

Cuando se presiona el pulsador, la bobina del contactor se energiza y permite el paso de corriente hacia el motor, haciendo que el motor arranque.

Finalmente se realizó la simulación para comprobar que el circuito funcione correctamente.

Funcionamiento

- Al presionar el botón de arranque, el contactor se activa.

- El contactor conecta la alimentación trifásica al motor.
- El motor comienza a girar.
- Al cortar la alimentación, el motor se detiene.

Conclusión

Con esta actividad se aprendió a realizar un circuito básico de arranque de un motor trifásico utilizando un contactor y un pulsador en CADe_SIMU. También se pudo entender la diferencia entre el circuito de potencia y el circuito de mando.

