En esta actividad se realizó un circuito de arranque directo de un motor trifásico utilizando el programa CADe_SIMU. El objetivo fue simular el funcionamiento de un contactor con enclavamiento para mantener el motor encendido después de presionar el pulsador de arranque.

Primero se colocó la alimentación trifásica de 380V junto con una llave general para controlar el circuito de potencia. Después se conectó el contactor entre la alimentación y el motor trifásico, permitiendo que el motor reciba energía cuando el contactor se activa.

En la parte de mando se agregó un pulsador de arranque normalmente abierto conectado a la bobina del contactor. También se añadió un contacto auxiliar del mismo contactor en paralelo con el pulsador para realizar el enclavamiento del circuito. Gracias a esto, al presionar el botón de arranque, la bobina se energiza y el contacto auxiliar mantiene el circuito cerrado aunque el pulsador se suelte.

El funcionamiento del sistema consiste en que al tocar el botón de arranque, el contactor se activa y permite el paso de corriente hacia el motor, haciendo que este empiece a girar. Luego, el contacto auxiliar mantiene el motor encendido hasta que se corte la alimentación del circuito.
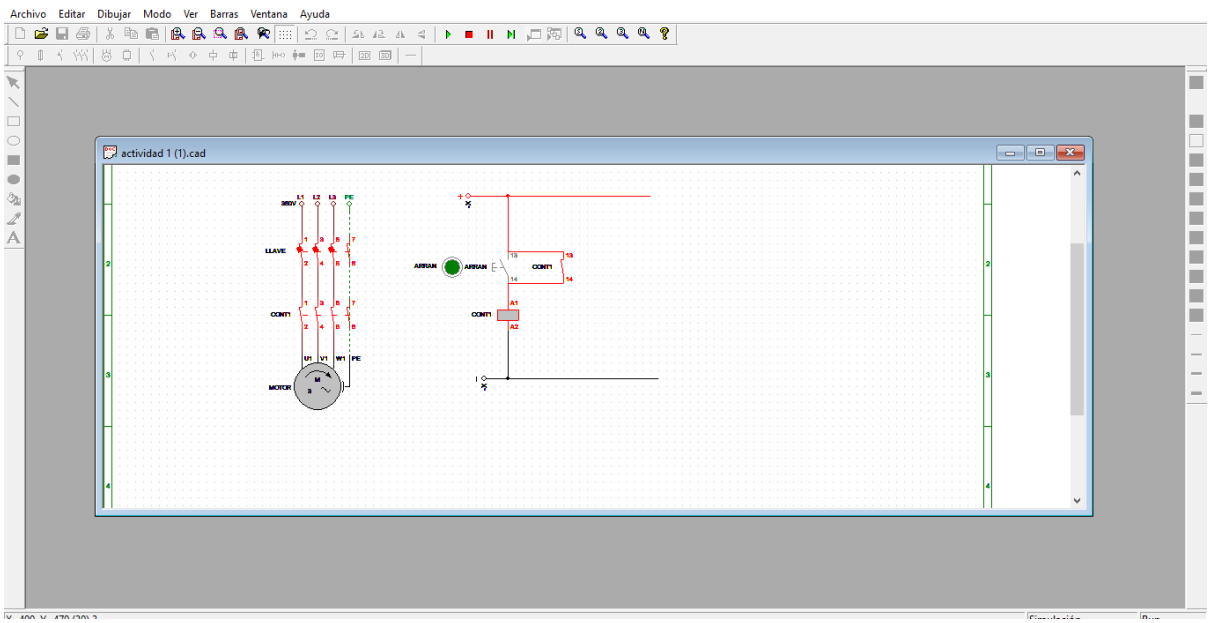
Con esta práctica se pudo comprender mejor cómo funciona un circuito de arranque con enclavamiento y la diferencia entre el circuito de potencia y el circuito de mando dentro de una simulación eléctrica.