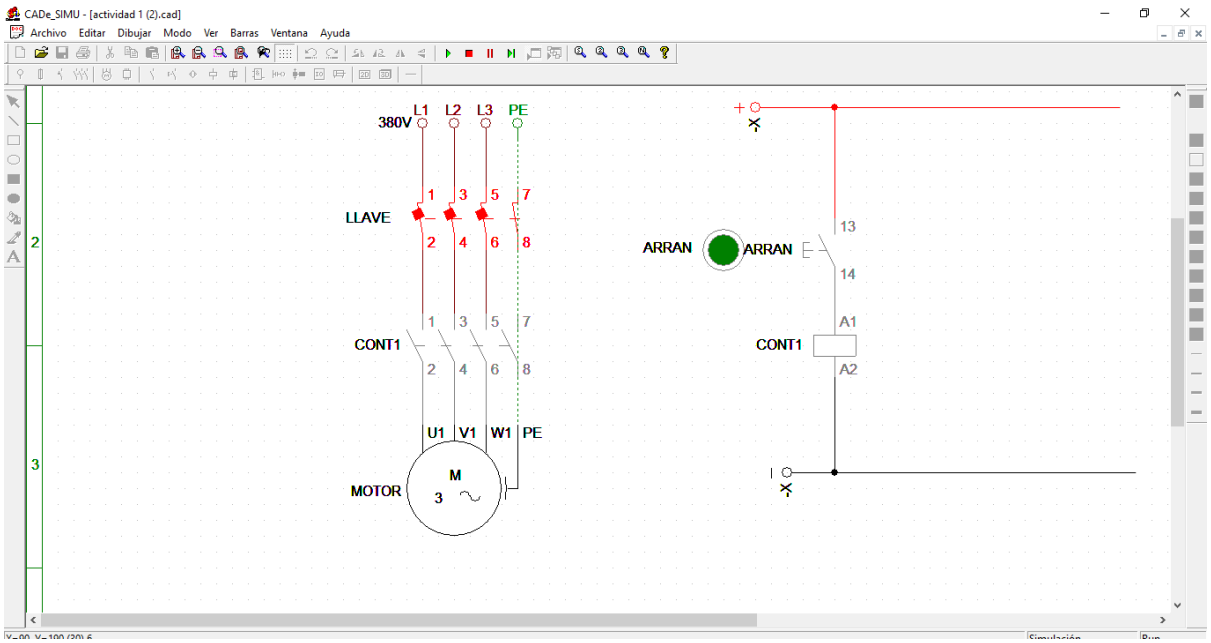
La configuración inicia en el sector izquierdo con la acometida de red. Se dispuso una alimentación trifásica con toma de tierra en la parte superior para garantizar la protección del sistema.

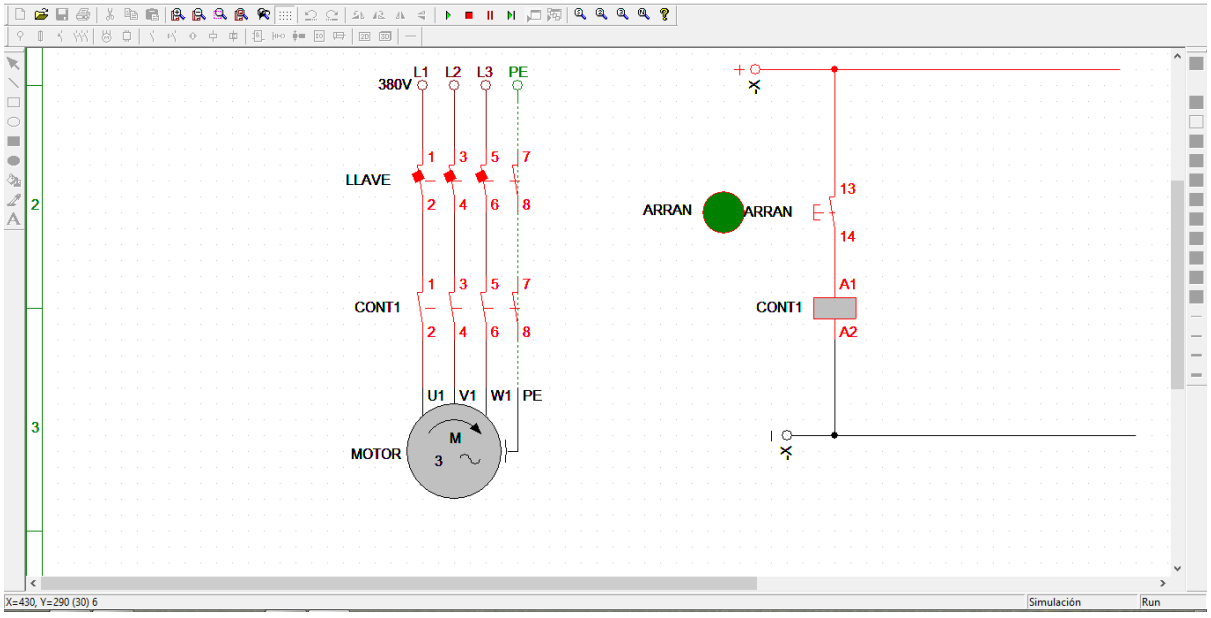
- Protección y Maniobra: Como primer componente se instaló un disyuntor magnetotérmico para el seccionamiento y seguridad contra fallos.
- Accionamiento: Inmediatamente después, se integró el contactor principal (etiquetado como "cont1").
- Carga: Finalmente, se realizó el cableado de las fases hacia el motor trifásico, respetando la correlación numérica de los bornes para cerrar la etapa de fuerza.

Lógica del Circuito de Mando

Para la parte de control, situada a la derecha, se optó por una estructura vertical con el bus positivo en la zona superior y el retorno negativo en la inferior.

1. Arranque y Realimentación: Se colocó el pulsador de marcha "arran" en paralelo con un contacto auxiliar normalmente abierto del contactor "cont1". Esta configuración de enclavamiento asegura que el circuito permanezca cerrado una vez que se retira la presión del pulsador.
2. Actuación: La salida de este bloque alimenta la bobina de "cont1", encargada de conmutar los contactos de potencia.
3. Maniobra de Parada: Se integró un pulsador de corte ("pare") en serie para desenergizar el sistema ante cualquier requerimiento.
4. Cierre de Lazo: Se completó el cableado uniendo los terminales al negativo, verificando que la circulación de corriente fuera la correcta para activar el simulador con éxito.


CADe_SIMU - [actividad 1 (2).cad]
Archivo Editar Dibujar Modo Ver Barras Ventana Ayuda
380V
L1 L2 L3 PE
LLAVE
1 3 5 7
2 4 6 8
CONT1
1 3 5 7
2 4 6 8
U1 V1 W1 PE
MOTOR
M
3
ARRAN
ARRAN
13
14
CONT1
A1
A2
2
3


380V
L1 L2 L3 PE
LLAVE
1 3 5 7
2 4 6 8
CONT1
1 3 5 7
2 4 6 8
U1 V1 W1 PE
MOTOR
M
3
ARRAN
ARRAN
13
14
CONT1
A1
A2
2
3
X=430, Y=290 (30) 6
Simulación
Run