Malena Pelaez 6°2
Maitena Fredes 6°2

TRABAJO CADESIMU PLC

El sistema controla un motor trifásico mediante un PLC.
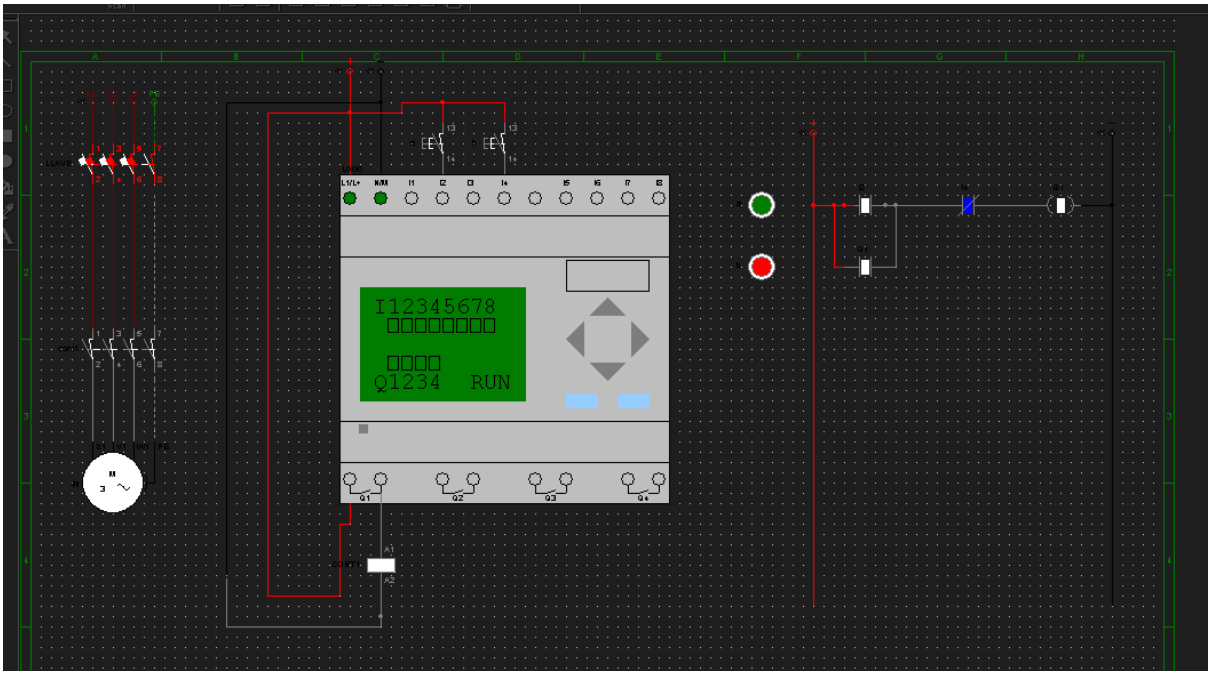
- Al presionar el pulsador verde (arranque), el PLC activa la salida que energiza el contactor, haciendo que el motor gire.
- Al presionar el pulsador rojo (paro), el PLC corta la salida, desactivando el contactor y deteniendo el motor.
- Los indicadores luminosos muestran el estado: verde cuando el motor está funcionando y rojo cuando está detenido.