TP N-4


Investigar;

1 - las compuertas lógicas que existen en electrónica.
2 - Armar sus tablas de verdad.
3- Dibujar sus respectivos símbolos.

1 - Las compuertas lógicas son elementos fundamentales de la electrónica digital que permiten realizar operaciones con valores binarios. Estos valores son 0 (falso o apagado) y 1 (verdadero o encendido). Se utilizan en circuitos electrónicos, computadoras y sistemas digitales para procesar información.

AND: da como resultado 1 solo si todas las entradas son 1.
OR: da como resultado 1 si al menos una entrada es 1.
NOT: invierte el valor de la entrada (si entra 1 sale 0, y viceversa).
NAND: es la negación de AND, da 0 solo cuando todas las entradas son 1.
NOR: es la negación de OR, da 1 solo cuando todas las entradas son 0.
XOR (O exclusiva): da 1 cuando las entradas son diferentes.
XNOR (O exclusiva negada): da 1 cuando las entradas son iguales.

2 y 3-

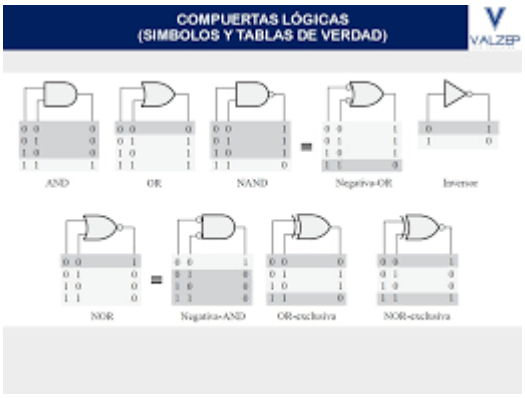

ejercicio 1:

A	B	AND	NAND	OR	NOR	XOR
0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	0